



تشریح کامل سؤالات آزمون های نظام مهندسی

تأسیسات برقی

(پاسخنامه آزمون های طراحی و نظارت)

براساس آخرین ویرایش و تغییرات، آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی ساختمان
پاسخنامه کاملاً تشریحی و نکات مهم و کاربردی مرتب با هر سؤال آزمون



تشریح آزمون های طراحی و نظارت

مؤلف: مهندس پرویز فروغی
(اولین مدرس دوره های آزمون نظام مهندسی)



NOAVAR
PUBLICATION

تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تأسیسات برقی

آزمون مهندسی ۱۳۹۶ تا مردادماه ۱۴۰۳

سرشاسه: فروغی، پرویز - ۱۳۴۷
عنوان و نام ایده‌نویس: تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تأسیسات برقی
(پاسخنامه آزمون های طراحی و نظرلر) ا مؤلف پرویز فروغی
و ضعیت ویراست: ایرانی پارس بازدهم

متخصصات نظر: تهران، نوار،
متخصصات ظاهری: ۴۰۰-۱۶۸-۷۷۸-۰۰-۰

شیوه: ۴۰۰-۱۶۸-۷۷۸-۰۰-۰
و ضعیت فهرست نویس: فیبا
پادگانات: کتابخانه

موضوع: مهندسی برق -- راهنمای آموزش (علی)
Electrical engineering -- Study and teaching (Higher)

مهندسي برق -- آزمون ها و تمرین ها (علی)
Electrical engineering -- Examinations, questions, etc.

مهندسي برق -- آزمون ها و تمرین ها (علی)
Buildings -- Electric equipment -- Study and teaching (Higher)

Buildings -- Electric equipment -- Examinations, questions, etc. (Higher)

رده بندی کدی: ۱۶۱۵

رده بندی دیجیتال: ۶۱۱۳

شماره کتابخانه: ۱۱۱۷۶۱

اطلاعات رکورد کتابخانه: فیبا

مؤلف: مهندس پرویز فروغی

ناشر: نوآور

شماره: ۳۰۰-۰

نوبت چاپ: بیست و هفت - ۱۴۰۳، ویرایش یازدهم

شابک: ۹۷۸-۶۰-۱۶۸-۷۷۸-۰۰-۰

قیمت: ۶۴۰۰۰ تومان

کتابخانه
دانشگاه
جمهوری اسلامی

پیغام
بزرگ

دانشگاه
پایه ای

دانشگاه
جمهوری اسلامی

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق ملکان و
صنفان مطبوع سال ۱۳۴۸ برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به
نشر نوآور می‌باشد. لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب
(از قبیل هر نوع جای، فتوکپی، اسکن، عکسبرداری، نشر الکترونیکی،
هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دی، دی وی دی، فیلم فایل
صوتی یا تصویری و غیره) بدون اجازه کننی از نشر نوآور منوع بوده
و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی
خیابان شهدای ۱۷ آذر مری، نرسیده به خیابان دانشگاه،
پلاک ۵۸، ساختمان ابرانیان، طبقه اول، واحد سوم

انتشارات نوآور | بیت سفارش از طریق سایت و تماس
۶۶۴۸۴۰۰-۲ | ناشر تخصصی کتابخانه
نظام مهندسی و عمران | <http://noavarpub.com> | نوآور

لطفاً جهت دریافت آخرین اخبار،
اصلاحات و پایا الحالات احتمالی
این کتاب، QRCode را اسکن کنید.



خواننده فرهیخته و بزرگوار

نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب‌های این انتشارات، به استحضار اتان می‌رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلفان و مترجمان و کارگروه‌های مختلف آماده‌سازی و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را برای ارائه کتابی درخور و شایسته شما فرهیخته گرامی به کار بسته‌اند و تلاش کرده‌اند که اثری را لایه نمایند که از حداقل‌های استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.

با این وجود، علی‌رغم تمامی تلاش‌های این انتشارات برای ارائه اثری با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هچ اثری را نمی‌توان الزاماً میرزا از نقص و اشکال دانست. از سوی دیگر، این انتشارات بنایه تعهدات حرفه‌ای و اخلاقی خود و نیز بنایه اعتقاد راسخ به حقوق مسلم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، بهویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، از هرگونه اشکال احتمالی کتاب‌های منتشره خود آگاه شده و آن‌ها در چاپ‌ها و پیرایش‌های بعدی آن‌ها رفع نماید.

لذا در این راستا، از شما فرهیخته گرامی تقاضا داریم در صورتی که جین مطالعه کتاب، غالطه‌های محتوایی و املایی برخورد نمودید، لطفاً این موارد را در کتاب و یا برگه جدایهای باداشت نمایید و به صورت عکس، به همراه ذکر نام و شماره تماس خود، از طریق منوی بالای سایت نوآور، قسمت پشتیبانی (تیکت) و بالاسکن کردن یا رکذب زیر به واحد علمی ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده در چاپ‌ها و پیرایش‌های بعدی کتاب، اعمال اصلاح گردد و باعث هرچه پردازتر شدن محتوای کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاری آن گردد.

نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مستولانه شما خواننده فرهیخته و گرانقدر، به منظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاری علمی و فرهنگی، پس از بررسی کارشناسان نوآور، در صورتی که اصلاحات درست و بجا باشد، متناسب با میزان موارد ارسال شده، به رسم ادب و قدرشناسی، کدتخیفی چهت خرد کتاب‌های نشر نوآور به شما ارائه می‌شود.

همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات انتقادات و راه کارهای شما عزیزان در راستای پیهود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاوانه استقبال می‌نمایند.

در همین راستا از طریق پشتیبانی سایت (تیکت) با ما در ارتباط باشید.

QR Code Scan



فهرست مطالب

۱۴۰۱	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) شهریورماه	۷۰۹
۱۴۰۱	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) شهریورماه	۷۱۵
۱۴۰۱	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) شهریورماه	۷۲۱
۱۴۰۱	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) شهریورماه	۷۳۳
۱۴۰۱	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) دی ماه	۷۴۲
۱۴۰۱	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) دی ماه	۷۴۸
۱۴۰۱	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) دی ماه	۷۵۵
۱۴۰۱	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) دی ماه	۷۶۶
۱۴۰۲	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) اردیبهشت ماه	۷۷۷
۱۴۰۲	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) اردیبهشت ماه	۷۸۳
۱۴۰۲	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) اردیبهشت ماه	۷۹۷
۱۴۰۲	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) اردیبهشت ماه	۸۰۲
۱۴۰۲	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) بهمن ماه	۸۱۳
۱۴۰۲	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) بهمن ماه	۸۲۵
۱۴۰۲	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) بهمن ماه	۸۳۷
۱۴۰۲	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) بهمن ماه	۸۴۷
۱۴۰۲	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) اسفند ماه	۸۵۴
۱۴۰۲	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) اسفند ماه	۸۶۴
۱۴۰۲	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) اسفند ماه	۸۷۳
۱۴۰۲	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) اسفند ماه	۸۸۳
۱۴۰۳	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مرداد ماه	۸۹۰
۱۴۰۳	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مرداد ماه	۹۰۰
۱۴۰۳	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) مرداد ماه	۹۱۸
۱۴۰۳	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) مرداد ماه	۹۲۹

۱۳۹۶	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مهرماه	۱۱
۱۳۹۶	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مهرماه	۱۲
۱۳۹۶	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) مهرماه	۱۳
۱۳۹۶	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) مهرماه	۱۴
۱۳۹۷	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) اردیبهشت ماه	۱۵
۱۳۹۷	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) اردیبهشت ماه	۱۶
۱۳۹۷	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) اردیبهشت ماه	۱۷
۱۳۹۷	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) اردیبهشت ماه	۱۸
۱۳۹۷	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) بهمن ماه	۱۹
۱۳۹۷	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) بهمن ماه	۲۰
۱۳۹۷	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) بهمن ماه	۲۱
۱۳۹۷	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) بهمن ماه	۲۲
۱۳۹۸	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مهرماه	۲۳
۱۳۹۸	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مهرماه	۲۴
۱۳۹۸	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) مهرماه	۲۵
۱۳۹۸	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) مهرماه	۲۶
۱۳۹۹	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مهرماه	۲۷
۱۳۹۹	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مهرماه	۲۸
۱۴۰۰	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) مرداد ماه	۲۹
۱۴۰۰	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (طراحی) مرداد ماه	۳۰
۱۴۰۰	سوالات آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مرداد ماه	۳۱
۱۴۰۰	پاسخنامه آزمون (تأسیسات برقی) (نظرات) مرداد ماه	۳۲

بسمه تعالیٰ

با عنایت خداوند متعال و استقبال داوطلبین آزمون ورود به حرفه مهندسان از کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی در رشته تأسیسات بر قی پس از دریافت نقطه نظرات خواندنگان محترم و همچنین حل سوالات در کلاس‌های آنادگی آزمون، هم آکنون در این ویرایش، کتاب بر اساس آخرین نسخه قانون نظام مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان به علاوه‌قندان محترم ارائه می‌گردد.

پاسخ به سوالات کاملاً شرحی و با ذکر منابع، مأخذ و نکات مربوطه بوده و شامل آزمون‌های برگزارشده از سال ۱۳۹۵ تا آخرین آزمون می‌باشد. بدلیل تغییر محتوای تعدادی از مباحث مقررات ملی ساختمان، آزمون‌های قبل از سال ۱۳۹۵ از کتاب حذف گردید.

لام به ذکر است تعدادی از سوالات آزمون‌ها به دلیل تغییرات در متن مقررات ملی قابل حل نبوده و به جای آن‌ها سوالاتی مشابه طراحی و در ادامه سؤال ذکر شده است.

یادآوری می‌شود کتاب‌های شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تأسیسات بر قی صلاحیت طراحی و صلاحیت نظرات و مطالب مورده نیاز مربوط به سوالات آزمون‌ها بطور کامل ارائه شده است، بنویان مکمل این کتاب در دسترس داوطلبین گرامی قرار گرفته است.

امید است داوطلبین و خواندنگان گرامی همچون گذشته هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راهکارهای شما عزیزان در راستای بپهود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاچانه استقبال مینمایند.

در همین راستا از طریق پیشیبانی سایت (تیکت) با ما در ارتباط باشید.

در پایان از زحمات و تلاش‌های مجданه مدیریت و کارکنان محترم انتشارات نوآور به ویژه آقای محمد رضا نصیری‌نا و کلیه کسانی که با ارائه نظرات و پیشنهادات باعث افزایش کیفیت مطالب کتاب شده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌گردد.

پرویز فروغی

این کتاب تقدیم می‌گردد به:

ساحت مقدس پیامبر مهر و رحمت

حضرت محمد مصطفی (ص) و خاندان پاکش

راهنمای جامع چگونگی کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون‌های نظام مهندسی

در سال‌های اخیر، شاهد رشد چشمگیر متخصصان و داوطلبان شرکت در آزمون‌های ورود به حرفة مهندسان (جهت اخذ پروانه اشتغال پایه سه)، که اصطلاحاً آزمون‌های نظام مهندسی نامیده می‌شوند، هستیم. این آزمون برای رشته‌های هفت‌گانه عمران، معماری، تأسیسات بر قبی، تأسیسات مکانیکی، ترافیک، شهرسازی و نقشه‌برداری برگزار می‌شود.

قولی در آزمون نظام، مزایای فراوانی برای مهندسان به همراه داشته، و فرصت‌های شغلی زیادی را برای آنان فراهم خواهد کرد. مهندسان، با قولی در این آزمون، می‌توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته خود را وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده و به عنوان کارشناس اصلاح و مجاز سازمان نظام مهندسی در هر یک از صلاحیت‌های طراحی، اجراء و نظارت بر ساختمان‌ها نمایند. از مزیت‌های داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی، تخصیص یک از صلاحیت‌های طراحی، اجراء و نظارت بر ساختمان‌ها خاص در نظام مهندسی است که شخصیت حقیقی مهندسان را در رشته مربوطه به شخصیت حقوقی تغییر و ارتقاء می‌دهد. افرادی که دارای پروانه اشتغال بشنند، می‌توانند در کارهای تجاری و خدماتی از قبیل تأسیس شرکت و دفاتر مهندسی اقدام نمایند و یا از امیاز سهمیه خود در شرکت‌های قانونی بهره‌مند گردند.

آزمون نظام مهندسی در هر سال دو بار، توسط دفتر امور مقررات ملی ساختمان، راه‌های مکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و توسط سازمان نسج آموزش کشور، در هفت رشته اصلی مرتبط با ساختمان برگزار می‌شود. مهندسان دارای مدرک مهندسی در هر یک از رشته‌های عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، ترافیک، شهرسازی و نقشه‌برداری، بعد از گذشت ۳ سال از مدرک کارشناسی یا ۲ سال از مدرک کارشناسی ارشد و با ۱ سال از مدرک دکتری خود و نیز عضویت در سازمان نظام مهندسی، مجاز به شرکت در این آزمون‌ها خواهد بود.

در برخی از رشته‌ها از جمله مهندسی عمران، پروانه اشتغال به کار در سه بخش اجراء، محاسبات و نظارت وجود دارد که برای هر کدام از آنها آزمونی جداگانه برگزار می‌گردد و هر کدام از مهندسین با قولی در هر یک از این آزمون‌ها پروانه اشتغال به کار پایه ۳ در آن بخش را دریافت می‌کنند که حد نصاب قولی در کلیه رشته‌ها، ۵۰ درصد کل نمره می‌باشد.

برای شرکت در آزمون شما باید در مودع مقرر به سایت سازمان مقررات ملی ساختمان مراجعه و ثبت نام کنید. در زمانی که اعلام می‌شود به سایت مراجعته و تاییدیه بیت نام خود را از سازمان نظام مهندسی دریافت کنید و در زمان مقرر پرینت کارت ورود به جلسه را گیرید.

کسانی که مدرک کارشناسی نایپوشته دارند چنانچه مدرک کاردانی ائمه مرتبط با مهندسی همان رشته باشد هر ۵ سال سایه‌کار با مدرک کاردانی معادل یک سال کارشناسی محاسبه می‌شود. حداکثر تا ۱۰ سال سایه‌کاردانی معادل دو سال سایه‌کارشناسی در نظر گرفته خواهد شد. همگی این موضوعات را از واحد عضویت سازمان خود سوال کنید و مطمئن شوید مدرک کاردانی شما با کارشناسی مرتبط هست یا خیر. لازم است بدانید که به غیر از رشته مهندسی صلاحیت طراحی، سایر آزمون‌ها همگی به صورت تستی برگزار می‌شوند. شما باید به تعداد ۶۰ سؤال پاسخ دهید. هر کس که حداقل به ۵۰ درصد سوالات، پاسخ صحیح بدله، قبول می‌شود یعنی حداقل باید به ۳۰ سؤال، پاسخ صحیح داده شود. در ضمن برای جلوگیری از پاسخ‌های شائسته و تصادفی، هر پاسخ اشتباه، یک سوم، نمره منفی دارد.

در سازمان نظام مهندسی، پایین‌ترین درجه در پروانه اشتغال به کار پایه ۳ می‌باشد که مهندسانی که دارای این پروانه باشند طبق ماده ۱۱ آینینه نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنسل ساختمان، پس از گذشت ۴ سال می‌توانند از پایه ۴ به پایه ۲ و پس از گذشت ۵ سال دیگر از پایه ۲ به پایه ۱ ارتقاء پیدا کنند. طریقه ارتقاء پایه در پروانه اشتغال به این صورت است که افراد دارای پروانه اشتغال پایه ۳ در یک سری کلاس‌ها و دوره‌ها شرکت کرده و در یک آزمون داخلی امتحان می‌دهند که شرط قبولی در آن آزمون و حضور در کلاس‌ها و گذشت زمان کافی می‌توانند ارتقاء پایه داشته باشند.

بهتر و ارجح آن است که داوطلبان گرامی، تمامی این متابع را به طور کامل تهیه کنند. در تهیه و مطالعه متابع آزمون نظام مهندسی، نایاب همچ یک از متابع را لز قلم انداخت و هیچ مبحثی را نیز تباید دست کم گرفت. باور داشته باشید که در این آزمون‌ها، حتی یک تست هم می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. با حذف هر یک از متابع و مباحث، بهطور تقریبی حداقل دو تا سه تست را از دست خواهد داد. بنابراین، از تمامی متابع آزمون‌ها به خوبی استفاده نمایید. حتی‌آمده آنها را تهیه، مطالعه و برچسب‌گذاری کنید. با برنامه‌ریزی دقیق و نیز بدون جا انداختن هیچ یک از مباحث و متابع، شناس موقفيت خود را به میزان زیادی افزایش می‌دهید.

همان‌گونه که می‌دانید، کلیه آزمون‌های ورود به حرفة مهندسان (جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی)، به صورت کتاب‌باز (*open book*) هستند، و شما می‌توانید به هر تعداد کم می‌دانید با خود، کتاب، جزو، خلاصه برگ و نظایر آنها را به همراه داشته باشید. اکیداً به خاطر داشته باشید که استفاده از تلفن همراه و تبلت در این آزمون‌ها منوع و غیرمجاز است. ولی استفاده از ماشین حساب اختیاری است.

تمامی کتاب‌های مورد نیاز خود را در جلسه آزمون به همراه داشته باشد، اما توجه کنید که حتماً حتماً باید برای تک تک کتاب‌های که در جلسه آزمون همراه دارید، برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص و سودمندی داشته باشید، و گرنه ممکن است که تعداد زیاد کتب و منابع، بدون داشتن استراتژی و برنامه، در سپیاری از اوقات باعث اتفاق و قت شما شود.

داوطلبان شرکت در آزمون‌های نظام مهندسی را می‌توان اغلب (و نه تمام) به دو گروه اصلی دسته‌بندی کرد:
گروه اول داوطلبانی هستند که می‌خواهند فقط با استفاده از کتب و منابع، همراه با کتاب‌های کلیدوازه، ولی بدون مطالعه لازم، در آزمون شرکت نمایند.

گروه دوم داوطلبانی هستند که از وحشت این امر که چگونه این همه کتاب را مطالعه نمایند، و نیز با این دلیل که می‌گویند ما فرصت نمی‌کیم تمامی این کتب و منابع را در این زمان کم چند ماهه به طور کامل و خوب مطالعه نماییم، از تهیه و خرید تعدادی از کتب و منابع مربوط به آزمون صرف نظر می‌کنند.

عقیده ما بر این است که هر دو گروه فوق، هر یک به نوعی، دچار اشتباه و خطأ در نحوه تضمیم گیری و نوع نگرش به چگونگی آمادگی برای آزمون هستند. البته این یک واقعیت است که اغلب داوطلبان این آزمون‌ها به دلیل شاغل بودن، زمان و فرست سپیار کمی برای مطالعه دارند و از سوی دیگر نیز، دوری چند ساله آنها از محیط دانشگاهی، تا حدودی از آمادگی و شرایط طلوب زمان دانشجویی شان کاسته است. با این وجود، می‌اید توجه داشته باشید که از یک سو، بدون مطالعه لازم، شناس پیوی در آزمون سپیار پایین می‌اید، و از سوی دیگر نیز صرف نظر کردن از تهیه محتوى از کتب و منابع، به دلیل کمود و وقت با خوش‌بازی مطالعه، به این معنی است که با کثار گذاشتن هر کتاب یا منبع، حذف ۲ تا ۳ سوال را از دست خواهید داد. پس، بهتر است که مکتله مباحث و منابع آزمون را به طور کامل تهیه کنید.

▪ نشر نوآور، به عنوان ناشر تخصصی کتب نظام مهندسی، تمام سعی، دانش، تجربه، مهارت و تقدیم‌حرفاخی خود را به کار گرفته تا بتواند کتاب‌هایی با کیفیت طلوب و دارای استانداردهای لازم برای یک کتاب مرتع و مناسب جهت آمادگی آزمون‌های نظام مهندسی را تولید کرده و به منظور خدمت به مهندسان شناختی وارد باشد و بجهة حرفه مهندسان و نظام مهندسی کشور ارائه نماید.

ارکان خط متشی شر نوآور در تولید کتب و پژوه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمن از این استوار است:
(۱) تمامی کتب خود را مناسب با اخرين و پيرايش مباحث ۲۲ گاهه مقررات ملى ساختمن و نيز اخرين اصلاح‌ها و تغييرات آيین‌نامه‌ها،
قوانين، مقررات و ضوابط کشوری در هر دوره از آزمون‌های نظام مهندسی اصلاح و تكميل نماید.

(۲) سعی شده است که کتب، تا حد امکان خود موثر باشند تا داوطلب، بدون استفاده از استاد، نیاز خود را برطرف نماید.
(۳) تلاش شده است که با تغيير و پيرايش های مباحث ۲۲ گاهه مقررات ملى ساختمن، در کتب تشرییع كامل سوالات آزمون‌های دوره‌های قبل را که مباحث آنها تغيير کرده است، و براساس اخرين و پيرايش مباحث، پاسخ آن سوالات امكان پذير نیست را با کمترین تغيير، بر اساس آخرین و پيرايش مباحث مقررات ملى ساختمن پاسخ دهد، يا از تست‌های تالييفي مشابه استفاده نماید تا سوالات دوره‌های قبل نيز برای آزمون و پيرايش های براي آمادگي داوطلبان، مناسب و داراي کاراي لازم باشد.

(۴) سعی شده است که تمامی کتاب‌ها دارای کلیدوازه باشد، و نيز فهرست مطالعه کتاب‌ها به طور کامل و ريز آورده شود تا در یافتن مطالع و پاسخ‌ها، زمان هرچه کمتری صرف گردد.

با توجه به توضيحات فوق لازم است که درباره انواع کتاب‌هایی که در آزمون مورد استفاده و نیاز هستند نيز توضیحاتی را ارائه نماییم. توصیه می‌شود که داوطلبان، حتی‌امکان کلته مباحث مقررات ملى ساختمن را، که مربوط به آزمون مربوط به خود می‌باشد، تهیه نمایند. حال، به منظور آشنایی شما داوطلبان عزيز، توضیحاتی را در مورد مجموعه کتاب‌های و پژوه آزمون‌های نظام مهندسی از نشر نوآور ارائه می‌نماییم. کتاب‌های و پژوه آزمون‌های نظام مهندسی نشر نوآور به ۴ دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

(۱) دسته اول، سري کتاب‌هایی که جزو منابع آزمون هستند، اين کتاب‌ها را حتماً می‌باید تهیه کرده و در آزمون، همراه خود داشته باشد. مانند کتاب‌های «گودبرداری و سازه‌های نگهبان»، «قانون کار»، «مقربات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها»، «مسائل مکانیکی و برقی در ساختمن»، «مسئولات شواری عالی شهرسازی و معماری»، «روش‌ها و مسائل اجرایی» و ... برای نتیجه گيری بهتر و موثرتر، ايكدا توسيه می‌شود که در کفار اين نوع کتاب‌ها، محقق از يكى از انواع کلیدوازه‌های نشر نوآور نيز استفاده گردد.

(۲) دسته دوم، سري کتاب‌هایی تشریح كامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی، است که به منظور کسب مهارت و آشناي با نحوه سوالات دوره‌های قبل بسیار مفید و لازم هستند. بعض از اين کتاب‌های دسته دوم، خود به دو تipe تقسیم می‌شوند:

▪ تipe اول: تشریح كامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی به صورت دوره به دوره است.
▪ تipe دوم: تشریح كامل سوالات طبقه‌بندی شده (بر اساس موضوع سوالات آزمون‌های نظام مهندسی) است.

استفاده از کتاب‌های تیپ دوم در شروع کار بسیار مناسب و پرکاربرد است، زیرا اغلب داوطلبان در هنگام مطالعه و آمادگی برای آزمون، مطالب را به صورت موضوعی خوانند و مایلند که مروری بر سوالات دوره‌های گذشته آزمون‌های نظام مهندسی، براساس موضوعی که در حال مطالعه هستند، نیز داشته باشند.

مطالعه کتاب‌های تیپ اول، در هفته‌های پایانی بسیار مناسب و پرکاربرد است، زیرا در این زمان، داوطلبان، برای آمادگی هر چه بیشتر در آزمون، مایلند که سوالات را به طور دوره‌ای و همان‌گونه که در سر جلسه امتحان با آن مواجه می‌شوند، مرور نمایند. به‌حال، داشتن یک نوع از هر یک از این دو تیپ کتاب، و ترجیحاً هر دو تیپ آنها، برای آمادگی در آزمون کافیست می‌کند.

(۳) دسته سوم، سری کتاب‌های «شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی» است، که برای تعدادی از رشته‌ها آماده و رانه شده است. مطالعه این کتاب‌ها، در روزهایی که شما خود را برای شرکت در آزمون آماده می‌نمایید، بسیار مناسب و کارگشای است. این سری کتاب‌ها، بیشتر نیاز شما را پوشش داده و شما را از سایر کتبی نیازی نمایند.

(۴) دسته چهارم، سری کتاب‌های «کلیدواژه» است که به منظور پاسخ دادن سریع و آسان بسیاری از سوالات، بسیار مهم و ضروری هستند. کلیدواژه‌های مربوط به هر رشته هستند. بسیاری از داوطلبان، این نوع کلیدواژه را تا حدود زیادی می‌شناسند. این تیپ کلیدواژه شامل کلیدواژه کلیه ماد آزمون هر رشته یعنی مباحث و سایر منابع به طور کامل می‌باشد به عنوان مثال در رشته عمران اجزا کلیدواژه کلیه مباحث از همراه کلیدواژه کتاب‌های مانند قوانین صنعت بیمه و مالیات، گودرداری و سازه‌های نگهبان، روش‌ها و مسائل اجرایی و قانون کار را شامل می‌شود و توصیه می‌گردد، کسانی که کلیه مباحث و سایر منابع آزمون را به طور کامل تهیه می‌کنند حتماً این تیپ کلیدواژه را هم تهیه نمایند.

نحوه استفاده از این تیپ کلیدواژه‌ها به این صورت است که داوطلب ابتدا می‌باید در هر سوال، کلیدواژه صحیح مربوط به آن سؤال را به درستی تشخیص دهد این تشخیص صحیح، مهم‌ترین رکن برای رسیدن به پاسخ صحیح است. زیرا اگر شما کلیدواژه درست را تشخیص ندهید، خیلی دیر به پاسخ سؤال دسترسی پیدا خواهید کرد. به عنوان مثال، سؤال زیر را در نظر می‌گیریم:

مسئلوبت تهیه نقشه‌های چون ساخت، با کدام است؟

(۱) مجری (۲) ناظر (۳) مالک (۴) طراح

حال اگر شما کلمه‌های «چون ساخت»، یا «تهیه نقشه‌های چون ساخت» را به عنوان «لیلد و اژه» تشخیص دهید، به جواب نخواهید رسید. شما باید بدیناید که کلیدواژه صحیح در این سؤال، «نقشه چون ساخت» است. نکته آخری، یکی از دلایل به جواب نرسیدن در هنگام استفاده از کلیدواژه‌ها است. حال اگر کلیدواژه را درست تشخیص داده باشید، کافی است به کتاب کلیدواژه مربوط به رشته خود مراجعه کرده و در آن، به ترتیب حروف الفبا، به دنبال این کلمه گشته و پس از یافتن آن به آدرسی که روپرتوی آن داده شده است مراجعه کرده و در بند ۲-۳-۴ به دنبال کلیدواژه

يعني اگر «گفته شده: م ۸ ص ۸۴ پند ۴-۳-۲-۱» باید به کتاب مبحث ۸ صفحه ۸۴ مراجعه کرده و در بند ۲-۳-۴ به دنبال کلیدواژه موردنظر گشته و پاسخ را در آن بند بیابیم.

اما نقطعه قوت بسیار مهم دیگر کتاب کلیدواژه توصیفی این است که اکثر جداول مورد نیاز از مباحث و سایر منابع آزمون همگی یک جا در انتهای کتاب کلیدواژه توصیفی اورده شده است که بنابر اذغان بسیاری از داوطلبان آزمون در دوره قبل بسیار کارگشای و باعث تسریع در یافتن جدول مورد ایاز و کاهش و صرفه‌جویی بسیار زیاد در زمان می‌گردد. زیرا دیگر نیازی نیست که برای پیدا کردن این جداول در این همه کتاب مباحث با سایر منابع جستجو کنید تا جدول مورد نیاز خود را بایدیل یا یک جستجوگر در انتهای کتاب کلیدواژه توصیفی خود به اختصار بسیار زیاد این جدول را در این کتاب می‌باید و می‌توانید در زمان بسیار کمی به سؤال آزمون پاسخ دهید.

توصیه ما به شما داوطلبان عزیز این است که در جلسه آزمون، با این استراتژی عمل نمایید که برای پاسخ به هر سؤال، ابتدا از کلیدواژه توصیفی استفاده نمایید. اگر پاسخ را در آن یافتید، شما یک و نیم گفته از زمان خود را صرفه‌جویی کردیدهاید، و اگر پاسخ را در آن نیافتدید در این صورت شما حذاکتر، فقط نیم گفته از زمان خود را از دست دادهاید، و می‌توانید سریعاً به کلیدواژه تیپ اول یا دوم خود مراجعه کرده و به جستجوی کلیدواژه مربوطه پیروزایید. این کار باعث می‌شود که شما زمان خود را بسیار بهتر و مناسب‌تر مدیریت کنید و شناسی قبولی خود در آزمون را افزایش دهید. اکیداً توصیه می‌شود که حتماً در سر جلسه آزمون، حداقل از دو تیپ از این کلیدواژه‌ها استفاده کنید.

امید است که انشا‌الله با عمل به توصیه‌ها و موارد گفته شده فوق شاهد موفقیت و قبولی شما عزیزان در آزمون پیش‌رو باشیم. و نیز امیدواریم که مجموعه کتابهای ویژه آزمون‌های نظام مهندسی نشر نوآور نیز سهم کوچکی در این موفقیت داشته باشد.

کلاس‌های آنلاین نوآور

کلاس‌ها و دوره‌های اپاهمکاری، گروه آموزشی نوآور با سابقه چندین سال تدریس و تألیف کتاب‌های آزمون‌های نظام مهندسی در نرم‌افزار تخصصی NoavarOnline و با شرایط آموزشی مناسب در رشتۀ‌های زیر برگزار می‌شود.

QR Code Scan



Class Online

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کلاس‌های آنلاین تأسیسات برقی QRCode مقابل را اسکن کنید.



QR Code Scan



Educational video



Educational video



Educational video



Educational video



Educational video




Educational video



Educational video



Educational video

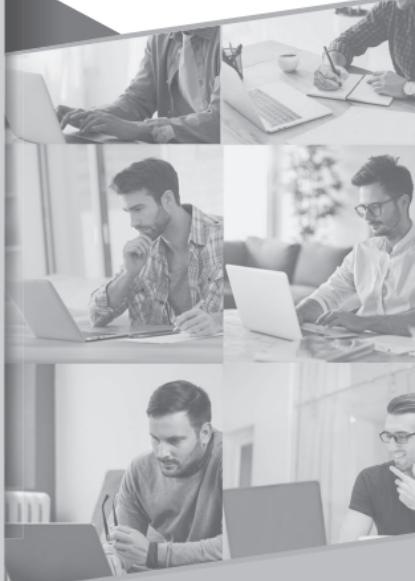

فیلم‌های آموزشی

ویژه داوطلبان تأسیسات برقی

آموزش ویدئویی منابع آزمون‌های نظام مهندسی

با توجه به سخت‌تر شدن سوالات آزمون‌های نظام مهندسی و این موضوع که در سالیان اخیر سازمان نظام مهندسی جهت بالاتر بردن سطح افراد قبول شده در آزمون اقدام به طرح سوالات مفهومی و پیچیده نموده بتأثیر این لازم است که داوطلبین مطالعه خود را به صورت عمیقتر و مفهومی‌تر انجام داده و نسبت به منابع آزمون‌های نظام مهندسی تسلط بیشتری داشته باشند. این موضوع سبب گردیده که برخی از سوالات نیاز به درک مفهوم مطالب داشته و می‌بایست جهت آموزش به داوطلبین توسط اساتید تبیین گردد.

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب

مطلوبیت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ و آین‌نامه اجرای آن مصوب ۱۳۵۰، برای ناشر محفوظ و منحصرًا متعلق به نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول و تصاویر این کتاب در دیگر کتب، مجلات، نشریات، سایتها، شبکه‌های اجتماعی و موارد دیگر، و نیز هر گونه پهنه‌برداری از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبل چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ آن، تهیه فایل بی دی اف و عکس‌برداری از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، الکترونیکی، سی دی، دی دی، فیلم، فایل صوتی یا تصویری یا غیره بدون اجازه کتبی از نشر نوآور منوع و غیرقانونی بوده و شرعاً نیز حرام است، و متخلفن تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار گیرند.

ماده ۲۳۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

هر کس تمام یا قسمی از اثر دیگر را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالمًا و عادمًا بنام شخص دیگر غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش با عرضه کند به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نوآور به صورت فایل ورد یا بی دی اف و موارد این چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی و یا شبکه اجتماعی ارائه نشده است، لذا در صورتی که هر سایت، کانال و گروهی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمی از متن کتب نوآور را در رسانه‌های مذکور قرار دهد و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات که روزانه محتوای سایتها و شبکه‌های اجتماعی را پاش می‌نمایند، برسی و در صورت مشخص شدن هرگونه تخلف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می‌باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس فتا (پلیس رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و اینترنتی) و نیز سایر مراجع قانونی، اقدامات مقتضی را به عمل آورده و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطلیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و کلیه خسارات وارد به این انتشارات و مؤلف از متخلفان آخوند شد.

همچنین در صورتی که هر یک از کتابخوانی‌ها، اقدام به تهیه کنی، جزو، چاپ، دیجیتال، چاپ افست و ... از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن احالات زرسانی تخلفات کتابخوانی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیغای حقوق خود از مختلف می‌نماید. بعض مشاهده می‌شود که افراد ناگاید بدون اطلاع از موارد و ماده قانون فوق (و حتی کتاب‌ای نیت کمک به دیگران) اقامه به انتشار فایل کتاب ناشر در شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی می‌نمایند و با اینکار عالوه به وارد نمودن خسارات جرمان‌نایابیز به ناشر و مؤلف، باعث تعلیلی و بیکاری خیل ظیفی از شاغلین در بسیاری از مشاغل مربوط به کتاب مانند ناشر، مؤلف، کتاب‌فروش، لیتوگرافی، صحافی، چاپخانه، موزع و ... می‌گرددند و از طرف دیگر شخص خاطلی با این کار مورد شکایت حقوقی و کیفری ناشر و مؤلف خواهد شد.

لذا خواهشمند است با آکادمی از مطالب فوق، ناشران را در ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر باری فراموشید.

خرید، فروش، تهیه، استفاده و طالعه از روی نسخه غیر اصلی کتاب،

از نظر قانونی غیر مجاز، و شرعاً نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود در خواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از قبل موارد فوق، مرائب را از طریق تلفن‌های انتشارات نوآور به شماره‌های ۹۲۱۶۶۴۸۴۱۹۰ - ۹۲۰، یا از طریق منی بالای سایت نشر نوآور، قسمت پشتیبانی (تیکت) و یا اسکن کردن بارکد زیر به واحد مدیریت ارسال نمایند. تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیری به عمل آید، در راستای انجام این امر مهم، به عنوان شکر

و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.

QR Code Scan


دسترسی سویی به پشتیبانی (تیکت)



و احمد مدیریت - گزارش تخلفات

سوالات (نظرارت) مهرماه ۱۳۹۶

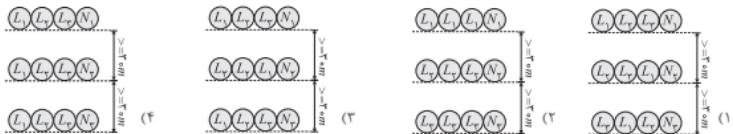- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص اجرای ۹ رشته کابل تک در شته‌ای موازی (سیستم سه‌فاز) در سه توازن و هر تراز سینی به فاصله ۳۰ سانتیمتر از هم صحیح است؟



- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص کابل پشتیبان در ساختار شبکه کامپیوتوی صحیح است؟

(۱) کابل پشتیبان باید از نوع فیبر نوری باشد.

(۲) کابل پشتیبان علاوه بر فیبر نوری در صورت پاسخگویی بدن به شرایط و محدودیتها از نوع کابل چند زوج به همتایبده مسی نیز می‌تواند باشد.

(۳) کابل پشتیبان باید از نوع کابل چند زوج به همتایبده مسی باشد.

(۴) کابل پشتیبان باید از نوع کابل چند زوج به همتایبده سیلیدار و فویل دار (SFTP) باشد.

- درجه حفاظت دستگاه حفاظت شده در برابر فوران آب و غیرقابل نفوذ در برابر گرد و غبار چه می‌باشد؟

IP64 (۴)

IP55 (۳)

IP65 (۲)

IP56 (۱)

- حداقل سطح ولتاژ نامی و کار خازن (بانک خازن) چند ولت می‌باشد؟

۵۲۵ (۴)

۴۴۰ (۳)

۴۰۰ (۲)

۳۸۰ (۱)

- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص مرکز سیستم صوتی با اعلام خطر صحیح است؟

(۱) داشتن توانایی ارتباط با مرکز سیستم اعلام خريق

(۲) داشتن توانایی ارتباط با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

(۳) مرکز سیستم صوتی با اعلام خطر باید به صورت یک سیستم مستقل و بدون ارتباط با سیستم‌های دیگر کار کند.

(۴) گزینه‌های ۱ و ۲ صحیح است.

- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

(۱) هادی فاز در پریزهای تکفار باید به ترمیمان سمت راست پریز وصل شود.

(۲) هادی فاز در پریزهای تکفار باید به ترمیمان سمت چپ پریز وصل شود.

(۳) هادی فاز در پریزهای تکفار می‌تواند به ترمیمان سمت راست و یا سمت چپ پریز وصل شود.

(۴) هادی فاز در پریزهای توکار به ترمیمان سمت راست و در پریزهای روکار به ترمیمان سمت چپ وصل شود.

- حداکثر نقاو و روشنایی اینمی در یک مدار چه تعداد می‌باشد؟

۱۵ (۴)

۲۰ (۳)

۱۲ (۲)

۱۰ (۱)

- استفاده از کابل مقاوم در مقابل حریق در سیستم اعلام خريق برای کدامیک از مراکز زیر الزامي است؟

(۱) سیستم اعلام خريق آدرس‌پذیر و متعارف

(۲) فقط سیستم اعلام خريق آدرس‌پذیر

(۳) فقط سیستم اعلام خريق متعارف

(۴) استفاده از کابل مقاوم در مقابل حریق در سیستم اعلام خريق الزامي نمی‌باشد.

- چنانچه توان مصرفی هر هواکش ۳۰ وات باشد. حداکثر چه تعداد هواکش را می‌توان در یک مدار روشنایی تغذیه کرد؟

چهار هواکش (۴)

سه هواکش (۳)

دو هواکش (۲)

یک هواکش (۱)

۱۰- کابل پشتیبان در ساختار شبکه کامپیووتری عبارت است از:

- (۱) اتصال پریزهای کامپیووتر ($R/45$) به کامپیووتر
- (۲) اتصال پریزهای کامپیووتر ($R/45$) به رکهای فرعی
- (۳) اتصال پریزهای کامپیووتر ($R/45$) به رک یا رکهای اصلی
- (۴) اتصال رکهای فرعی به رک یا رکهای اصلی

۱۱- مناسب ترین روش برای اجرای لوله های برق عبوری از محل درز انبساط در سقف و کف ساختمان چه می باشد؟

- (۱) استفاده از لوله های پلاستیکی صلب رابط
- (۲) استفاده از لوله های خرطومی رابط
- (۳) استفاده از لوله های فولادی سیاه یا گالوانیزه
- (۴) هر سه گزینه صحیح است.

۱۲- در چه شرایطی سیستم سوت موتور دیزل (گازوئیل) باید مجهز به پیش گرمکن الکتریکی باشد؟

- (۱) استفاده از موتور دیزل در ظرفیت های بالا
- (۲) تمامی موتور دیزل ها باید مجهز به پیش گرمکن الکتریکی باشند.
- (۳) استفاده از موتور دیزل در مناطق سرد سیر
- (۴) در این خصوص شرط خاصی وجود نداشته و با صلاحیت طراح پروژه مشخص و تعیین می گردد.

۱۳- توالت و دستشویی (به غیر از حمام و دوش) جزء کدام محیط می باشند؟

- (۱) محیط خشک
- (۲) محیط مرطوب
- (۳) محیط نمک
- (۴) محیط مخصوص

۱۴- کدامیک از مراحل زیر جهت زیرسازی برای رنگ کاری در ساخت تابلوهای فشار ضعیف به کار می رود؟

- (۱) زنگزدایی - فسفانه کاری
- (۲) چربی گیری - فسفانه کاری
- (۳) چربی گیری - زنگزدایی
- (۴) چربی گیری - زنگزدایی - فسفانه کاری

۱۵- به منظور حفاظت کامل کابل ها در محل اتصال به یکدیگر برای آنکه بتوان محل اتصال کابل های مورد نظر را از رطوبت و نیروهای مکانیکی حفظ نماید، از چه وسیله ای استفاده می شود؟

- (۱) سر کابل
- (۲) مفصل
- (۳) کابلشو
- (۴) هر سه گزینه صحیح است

۱۶- در تأسیسات برقی آزمون های اولیه و نکنترل چه موقع باید انجام شود؟

- (۱) قبیل از شروع بهره برداری
- (۲) پس از تغییر عده در آن
- (۳) در حین ساخت

۱۷- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص یک پریز سه فاز ۱۶ آمپر با یک اتصال اضافی صحیح است؟

- (۱) اتصال اضافی باید به هادی حفاظتی وصل گردد.
- (۲) اتصال اضافی باید به هادی خنثی وصل گردد.
- (۳) اتصال اضافی باید به هادی حفاظتی - خنثی وصل گردد.
- (۴) پریز سه فاز ۱۶ آمپر باید دو اتصال اضافی جهت اتصال به هادی حفاظتی و هادی خنثی باشد.

۱۸- تابلوی (ATS) تبدیل اتوماتیک نیروی برق شهر به نیروی برق اضطراری یا بالعکس به چه روش هایی انجام می شود؟

- (۱) کلیدهای خودکار (اتوماتیک) با مکانیسم موتوری
- (۲) کلیدهای خودکار مغناطیسی (کنتاکتور)
- (۳) کلیدهای خودکار (اتوماتیک)

۱۹- علت اینکه لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشند و سیمها و کابل ها پس از تکمیل و پایان نوله کشی (اتمام نازک کاری) به داخل آنها هدایت شوند، چه می باشد؟

- (۱) کم کردن زمان اجرای سیم کشی و کابل کشی
- (۲) جلوگیری از زخمی شدن سیمها و کابل ها
- (۳) توضیح و اجرای مجدد سیم کشی در آینده در همان لوله امکان پذیر باشد.
- (۴) محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

۲۰- برای کدام نوع ترانسفورماتور باید از یک محفظه حفاظتی مناسب جهت کاهش خطرات برق گرفتگی استفاده شود؟

- (۱) ترانسفورماتور روغنی
- (۲) ترانسفورماتور خشک
- (۳) ترانسفورماتور روغنی - ترانسفورماتور خشک
- (۴) ترانسفورماتور روغنی - ترانسفورماتور خشک

- قوار است یک دستگاه ترانسفورماتور در طبقه دهم یک ساختمان نصب گردد. با توجه به شکل زیر کدام فضا برای نصب ترانسفورماتور مناسب می‌باشد؟



(۴) اتاق

(۳) اتاق

(۲) اتاق

(۱) اتاق

- اندازه لوله‌ها بر چه اساسی انتخاب می‌شود؟

- (۱) تعداد سیم‌ها، قطر سیم‌ها، طول لوله و تعداد خم‌ها
- (۲) فقط تعداد سیم‌ها و قطر آنها
- (۳) فقط تعداد سیم‌ها
- (۴) فقط طول لوله و تعداد خم‌ها

- مستویلت کار کرد صحیح، این و مداوم پلکان برقی و پیاده‌راهی متحرک پس از نصب و راهاندازی به عهده که می‌باشد؟

- (۱) کارفرما
- (۲) مسئول پهربارداری
- (۳) شرکت سازنده پا پیمانکار فروشنده
- (۴) هر سه گزینه صحیح است.

- در چه صورتی ساختمانی که برای سکونت انسان خطروناک، نامن، غیرپدیداشتی و نامناسب بوده و تعمیر آن مقرن به صرفه نباشد، باید دستور تخلیه و تخریب صادر شود؟

- (۱) به تشخیص مسئول نگهداری ساختمان
- (۲) به تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و تأیید بازرس
- (۳) به تشخیص بازرس و تأیید سازمان نظام مهندسی
- (۴) به رویش اینمی یا پرده محافظ باشند؟

- در کدامیک از ساختمان‌های زیر پریزها باید مجهز به درپوش اینمی باشند؟

- (۱) ساختمان‌های اداری
- (۲) ساختمان‌های مسکونی
- (۳) ساختمان‌های صنعتی
- (۴) ساختمان‌های آموزشی

- تقدیم یک تابلوی اصلی از تابلوی اصلی توسط کابل تک رشته انجام می‌گیرد. چنانچه هر فاز از این تابلوی نیمه اصلی شامل دو کابل تک‌رشته باشد و آرایش کابل‌ها بر روی سینی از مسیر تابلوی اصلی تا تابلوی نیمه‌اصلی مطابق شکل زیر باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (ازم به توضیح است که مشخصات کابل‌های تک‌رشته از حاظه اندازه، نوع، طول و غیره دقیقاً مشابه هم می‌باشد).



- (۱) جریان عموری در تمام کابل‌ها یکسان می‌باشد.
- (۲) جریان عموری در کابل‌های L_1 یکسان، در کابل‌های L_2 نیز یکسان می‌باشد.
- (۳) گزینه‌های الف و ب هر دو صحیح است.
- (۴) هیچکدام

- حداقل فاصله تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف تمام بسته در یک اتاق مشترک چقدر می‌باشد؟

- (۱) ۱/۲ متر
- (۲) ۱.۵ متر
- (۳) ۱ متر
- (۴) ۰.۸ متر

- کلید آتش‌نشان در چه موقعی توسط آتش‌نشان فعل شده و کنترل آسانسور فقط توسط آن (راهبرد داخل کابین) صورت می‌گیرد؟

- (۱) تخلیه افراد مسن
- (۲) در موقع وقوع حریق در ساختمان
- (۳) در سه گزینه صحیح است.
- (۴) هر سه گزینه صحیح است.

- الکترود زمین در چه موقعی که مشخصات تابلوی کنترولی آن به شرح زیر است چه می‌باشد؟

- (۱) الکترود زمین در کابل‌های تابلوی کنترولی آن است.
- (۲) الکترود زمین در کابل‌های تابلوی کنترولی آن است.
- (۳) الکترود زمین در کابل‌های تابلوی کنترولی آن است.
- (۴) الکترود زمین در کابل‌های تابلوی کنترولی آن است.

- تابلوی کنترولی شامل ۹ عدد کنترول تک‌فاز ۲۲ آمپر است.

- (۱) اتصال زمین اساسی
- (۲) الکترود زمین ساده به عمق ۲ متر
- (۳) الکترود زمین ساده به عمق ۴ متر
- (۴) گزینه‌های الف و ب هر دو صحیح است.

- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص کابل تغذیه مدار بلندگوها در سیستم صوتی و اعلام خطر صحیح است؟

- (۱) باید مقاوم در مقابله حریق باشد
- (۲) باید دارای نوعی پرده فلزی مانند شیلد یا فوبیل باشد.
- (۳) گزینه‌های الف و ب هر دو صحیح است.
- (۴) می‌تواند از نوع سیم‌افشان و یا تک‌مفتولی باشد.

- حداقل تعداد مدار آذیرهای سیستم اعلام حریق متعارف چقدر می‌باشد؟

- (۱) دو مدار
- (۲) یک مدار
- (۳) سه مدار

- بستگی به تعداد زون‌های مرکز متعارف دارد.

۳-۲۲- حداقل شرط یا شرایط برای نصب چراغ در زون شماره ۲ حمامها و دوشها در منازل مسکونی چه می باشد؟

- (۱) داشتن درجه حفاظت $IPx4$
- (۲) داشتن درجه حفاظت $IPx4$ و کلید جریان باقیمانده (RCD) با جریان باقیمانده 30 میلی آمپر برای چراغ های با تنفسی 230 ولت جریان منتاب
- (۳) داشتن درجه حفاظت $IPx4$ و استفاده از منبع تنفسی $SELV$ یا $PELV$ با ولتاژ کار 25 ولت (AC) و یا 60 ولت (DC)
- (۴) داشتن درجه حفاظت $IPx4$ و استفاده از منبع تنفسی $SELV$ یا $PELV$ با ولتاژ کار 12 ولت (AC) و یا 30 ولت (DC)

۳-۲۳- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص هادی همیندی اضافی صحیح است؟

- (۱) استفاده از اجزای فلزی ساختمان به عنوان قسمتی از مسیر همیندی اضافی مجاز نمی باشد.
- (۲) استفاده از اجزای فلزی ساختمان به عنوان قسمتی از مسیر همیندی اضافی مجاز نمی باشد.
- (۳) استفاده از اجزای فلزی ساختمان به عنوان هادی همیندی اضافی به شرطی مجاز می باشد که فقط همراه با هادی های دیگر به کار برده شود.
- (۴) فقط در ساختمان های بلند مرتبه استفاده از اجزای فلزی ساختمان به عنوان هادی همیندی اضافی مجاز می باشد.

۳-۲۴- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وقتی که دیواره های چاه آسانسور از شیشه ساخته شوند، صحیح است؟

- (۱) مقاومت در برابر حریق ملاک نمی باشد.
- (۲) شیشه ها باید از نوع لمینیت باشد.
- (۳) استفاده از شیشه برای دیواره های چاه آسانسور مجاز نمی باشد.
- (۴) گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

۳-۲۵- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص تالو کنترل آسانسور کامل تر می باشد؟

- (۱) شامل مدارهای فرمان که وظیفه کنترل حرکت کابین را به عهده دارد.
- (۲) مجموعه ای شامل مدارهای فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین را به عهده دارد.
- (۳) مجموعه ای شامل مدارهای فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخ گویی به احضار را به عهده دارد.
- (۴) مجموعه ای شامل مدارهای فرمان که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخ گویی به احضار را به عهده دارد.

۳-۲۶- تجهیز آسانسور با سیستم مبدل جریان و پاتری پشتیبان و شارژ آن در ساختمان های مسکونی برای کدام آسانسورها توصیه می گردد؟

- (۱) آسانسورهایی که از نیروی برق اضطراری تنفسی نمی گردند. (۲) محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
- (۳) فقط برای آسانسورهای تختبر توصیه می گردد.
- (۴) فقط برای آسانسورهای برانکارد بر توصیه می گردد.

۳-۲۷- برای تغذیه مرکز سیستم اعلام حریق راه ایمنی تنفسی پشتیبان مستقل و مخصوص خود (باتری و شارژ) استفاده از کدام مدارهای

تجهیز زیر توصیه می گردد؟

- (۱) مدار نرمال (برق شهری) (۲) مدار اضطراری (۳) مدار بدون وقفه (UPS)

۳-۲۸- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص هادی همیندی اصلی و اضافی صحیح است؟

- (۱) هادی همیندی اصلی و اضافی باید با استفاده از هادی عایق دار اجرا گردد.
- (۲) هادی همیندی اصلی و اضافی باید به صورت بدون عایق (اخت) اجرا گردد.
- (۳) هادی همیندی اصلی و اضافی می تواند به صورت بدون عایق (اخت) و هم با استفاده از هادی عایق دار اجرا گردد.
- (۴) هادی همیندی اصلی باید به صورت بدون عایق (اخت) اجرا گردد و لی برای هادی همیندی اضافی محدودیتی وجود ندارد.

۳-۲۹- حداقل فاصله بین کابل های شبکه کامپیوتوری بدون حفاظ فلزی (شیلد) از چراغ های فلوروست، بخار چیوه، بخار سدیم، متال هالید (لامپ های تخلیه دار) چقدر می باشد؟

- (۱) ۵ سانتیمتر (۲) ۱۳ سانتیمتر (۳) ۱۰۰ سانتیمتر (۴) ۲۵ سانتیمتر

۴-۰- علت استفاده از تجهیزات دور متغیر (اینورتر) برای مصارف موتوری از جمله پمپ ها و ... چه می باشد؟

- (۱) کاهش مصرف انرژی الکتریکی

۴-۱- گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

۴-۲- برای تأمین یکنواخت روشنایی، کدامیک از سیستم های کاهش میزان روشنایی برای یک فضا مناسب تر است؟

- (۱) استفاده از دیریف های زوج و فرد با کلید

۴-۳- نصب کلید مستقل برای هر لامپ یا هر مجموعه لامپ

- (۱) کاهش مصرف انرژی همیندی مناسب نمی باشد?

۴-۴- کدامیک از مواد فلزی اشاره شده زیر برای همیندی مناسب نمی باشد؟

- (۱) ماده اول دارای سطح کوچکتر و ماده دوم دارای سطح بزرگتر می باشد.

۴-۵- مس قلع اندود - فولاد در بتون

- (۱) فولاد در بتون - مس قلع اندود

پاسخنامه (نظرات) مهرماه ۱۳۹۶

-۱- گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

مطلوب شکل ۱۳-۱-۷-۱۰-۵-۷-۴ (مبیث ۱۳-صفحه ۸۳)

-۲- گزینه (ب) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۷-۴-۲-۷-۹-۱۳ (مبیث ۱۳-صفحه ۱۱۱) کابل‌های پشتیبان اکثر آن نوع فیبرنوری می‌باشد. کابل چند زوج بهم تابیده مسی در صورت پاسخگو بودن به حداقل طول مجاز می‌تواند کابل پشتیبان با در نظر گرفتن شرایط طرح مورد استفاده قرار گیرد.

-۳- گزینه (ب) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۶-۱-۱-۱-۰ و جدول ب-۱-۰ و ب-۱-۶ (مبیث ۱۳-صفحه ۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶) ۲ درجه حفاظت لوازم و تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ اجسام و اشیاء خارجی و همچنین آب و رطوبت بصورت $IPXYY$ نمایش داده می‌شود.

-۴- درجه حفاظت در برابر نفوذ آب و رطوبت را معین می‌کند که مطابق جدول ب-۱-۰-۱-۶ عدد ۶ باشد غیرقابل نفوذ در برابر گرد و غبار است.

-۵- درجه حفاظت در برابر نفوذ آب و رطوبت را معین می‌کند. که مطابق جدول ب-۱-۰-۱-۶ عدد ۵ باشد حفاظت شده در برابر فروان آب می‌باشد.

-۴- گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۵-۷-۷-۷ (مبیث ۱۳-صفحه ۲۰۲) با توجه به گستردگی استفاده از لامپ‌های تخلیه در گاز و LED و مصرف کننده‌های غیرخطی مثل ups و $777f$ ، نرم اندار نرم، منابع تغذیه الکترونیکی و غیره در تأسیسات برقی که موجب ایجاد هارمونیک می‌گردد الزامی است که ولتاژ نامی و کار خازن (بانک خازن) حداقل ۴۴۰ وات انعطاف‌گرد.

-۵- گزینه (د) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۵-۷-۹-۱۳ (مبیث ۱۳-صفحه ۲۰۶)، مرکز سیستم صوتی با اعلام خطر باید خصوصیاتی از قبیل اولویت دادن به پخش خبرهای خطر و نیز توانایی ارتباط با مرکز سیستم اعلام حریق و نیز سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) را داشته باشد.

-۶- گزینه (الف) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۲-۳-۸-۱ (مبیث ۱۳-تصبره صفحه ۹۶)، هادی فاز در پریزهای تکفار باید به ترمیتل سمت راست پریز وصل شود.

-۷- گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۵-۱-۰-۳-۶-۵ (مبیث ۱۳-صفحه ۵۷)، در روشنایی اینمنی نباید بیش از ۷° نقطه روشنایی از یک مدار تغذیه گردد و نیز کل جریان مدار نباید از ۶۰mA جریان مجاز کلید حفاظتی (با اعمال ضایعات کاهش بارده کلید حفاظتی) آن مدار بیشتر باشد.

-۸- گزینه (الف) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۱-۰-۳-۱-۰-۴ (مبیث ۱۳-صفحه ۱۰۶)، کلیه کابل‌های سیستم اعلام حریق باید از نوع مقاوم در مقابل حریق بوده و بر اساس استانداردهای معتبر تولید شده باشد. مشخصات این کابل از نظر سطح مقطع و غیره باید طبق توصیه و یا مستورالعمل سازنده‌گان معتبر سیستم اعلام حریق انتخاب گردد. همچنین مطابق بند ۱۳-۲-۰-۳ (مبیث ۱۳-صفحه ۹۳)، سیستم‌های اعلام حریق دارای نوع معتراف و ادرس‌پذیر می‌باشند.

-۹- گزینه (ب) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۰-۱-۰-۳-۲-۱ (مبیث ۱۳-تصبره ۱)، از هر مدار روشنایی می‌توان یک یا دو موتور کوچک را، به شرط آنکه مجموع توان آنها از ۱۰۰ وات تجاوز نکند تغذیه کرد.

-۱۰- گزینه (د) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۷-۹-۱۳ (مبیث ۱۳-صفحه ۱۱۱)، کابل پشتیبان و یا مسیر اصلی شبکه کامپیوتر جهت ارتباط و اتصال رکهای فرعی به رک و رک‌های اصلی شبکه مستقر در مرکز کامپیوتر و یا چانچه ساختمان دارای مرکز داده متعلق به خود باشد بکار می‌رود.

-۱۱- گزینه (ب) پاسخ صحیح است.

مطلوب بند ۱۳-۷-۸-۱۳ (مبیث ۱۳-تصبره ۱)، برای جلوگیری از صدمه و یا شکست لوله‌های برق عموری از محل درز انسباط در سقف و کف ساختمان، لازم است از لوله‌های خرطومی رابط جهت تأمین انعطاف‌پذیری لوله‌ها استفاده شود.



۱۲-

گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

در صورتی که سوخت موتور دیزل ژنراتور گازوئیل باشد بعلت امکان بخزدگی گازوئیل و یا سیستم خنک کننده در زمستان و در مناطق سردسیر لازم است موتور به پیش گمکن الکتریکی (هیتر) در مخزن سوخت و در مسیر آب خنک کننده مجذب شود.

۱۳-

گزینه (الف) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۳-۰-۱۰-۱۳ (مبحث ۱۳-صفحه ۱۲۱)، آشیخانه منازل مسکونی و سرویس های بهداشتی (توالت و دستشویی) به غیر از حمام و دوش جزء محیط های خشک به حساب می آید.

۱۴-

گزینه (د) پاسخ صحیح است.

مطابق نشریه ۱۱۰ جلد ۱ سازمان مدنبریت و برنامه ریزی کشور (فصل ۵-تابلوهای برق فشار ضعیف - قسمت ۵-۱-۶-۶)، به منظور ایجاد حفاظت در برابر ژنگزدگی و فساد تدریجی، تمامی سطوح تابلو باستی به روش زیر، زیرسازی و رنگ آمیزی می شود:

- ۱- زیرسازی شامل چوبی گیری، ژنگزدایی، فسفاته کاری و یک لایه رنگ استری
- ۲- رنگ آمیزی شامل حداقل دو لایه پوشش رنگ برای شرایط آب و هوایی خشک و سه لایه رنگ برای شرایط آب و هوایی مرتبط

۱۵-

گزینه (ب) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۸-۰-۵-۲-۷-۱۳ (مبحث ۱۲-صفحه ۱۸۸)، برای اتصال کابل ها به همدیگر و حفاظت محل اتصال در مقابل رطوبت و فشارهای مکانیکی از مفصل استفاده می شود.

۱۶-

گزینه (الف) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۵-۳-۰-۳-۸-۱۳ (مبحث ۱۳-صفحه ۳۷)، تأسیسات برقی را باید قبل از شروع بهره برداری و یا پس از هر تغییر عمده در آن مورد کنترل و آزمایش قرار داد.

۱۷-

گزینه (الف) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۳-۰-۳-۸-۱۳ (مبحث ۱۳-صفحه ۹۶)، چنانچه از پریزهای سه فاز دارای یک اتصال اضافی استفاده شود، این اتصال باید منحصر برای وصل به هادی حفاظتی اختصاص داد شود.

۱۸-

گزینه (د) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۵-۰-۵-۱۳ (مبحث ۱۳-صفحه ۶۲)، برای تغییر اتصال مصرف کننده از برق شهر به ژنراتور و بالکس از یک تابلو یا کلید تبدیل اتوماتیک (ATS) استفاده می شود. دیگر امکان خطي ATS مطابق شکل مقابل است. کلیدهای Q_1 و Q_2 می توانند از نوع کلید اتوماتیک با مکانیزم موتوری یا کنتراکتور باشد.

۱۹-

گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۱۳-۰-۳-۷-۱۳ (مبحث ۱۳-صفحه ۹۰)، لولهها باید در هنگام نصب خالی باشند و سیمها و یا کابلها پس از تکمیل و پایان لوله کشی (اتمام نازکاری) به داخل آن هدایت شوند. این کار بدین دلیل است که از سالم بودن لولهها اطمینان حاصل شود تا تعویض سیمها و کابلها در اینده امکان بذری باشد.

۲۰-

گزینه (ب) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۱۳-۰-۳-۵-۱۳ (مبحث ۱۳-صفحه ۵۳)، برای ترانسفورماتورهای خشک باید از یک محفظه حفاظتی مناسب جهت کاهش خطرات برق گرفتگی استفاده شود.

۲۱-

گزینه (الف) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۵-۰-۳-۳-۱۳ (مبحث ۱۳-صفحه ۵۴)، در صورت امکان جبهه مشرف به فضای آزاد افقی ترانسفورماتور باید در جهتی انتخاب شود که تابش آفتاب به آن حداقل باشد (رو به شمال). با توجه به بلان مستله، جبهه مشرف به فضای آزاد افقی ۴ رو به شمال است.

۲۲- گزینه (الف) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۷-۱۳-۳ (مبیث ۱۳- صفحه ۴۹)، اندازه لوله‌ها با توجه به قطر داخلی آنها باید با احتساب تعداد سیم‌ها، قطر آنها، طول لوله و تعداد خرهای موجود در آن به نحوی انتخاب شود که انجام سیم کشی بدون مصرف نیروی بیش از حد امکان پذیر باشد و در عایق‌بندی سیم‌ها سانیدگی با پارگی ایجا نشود.

۲۳- گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۱۵-۲-۷-۲ (مبیث ۱۵- صفحه ۴۹)، مستویت کارکرد صحیح، این و مداوم پلکان برقی و پیاده‌وهای متخرک پس از نصب و راهاندازی به عهده شرکت سازنده یا پیمانکار فروشنده، آن می‌باشد ولی مهندسان یا مسولان بهره‌برداری یا کارفرما باید طبق مفاد این مقررات (مبیث ۱۵) و سایر موارد اینمی و فنی مندرج در مشخصات فروشنده پلکان برقی و پیاده‌وهای متخرک را تحولی پذیرنده و در این زمینه مستویت دارند.

۲۴- گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۲۲-۸-۱ (مبیث ۲۲- صفحه ۴۶)، در صورت تشخیص مستول نگهداری ساختمان و به تأیید بازرس، هر ساختمانی که برای سکونت انسان خطراً ناگای، غیرپذیرشی و نامناسب بوده و تمیر آن مقرر به صرفه نباشد، باید دستور تخلیه و تخریب توسط بازرسی صادر و به اطلاع مالک (با الکین) یا ساکنین و بهره‌برداران ساختمان برسد.

۲۵- گزینه (ب) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۱۳-۱-۱-۱ (مبیث ۱۳- صفحه ۱۲۱)، در ساختمان‌های مسکونی برای جلوگیری از خطرات برق‌گرفته‌کی کودکان باید پریزها مجهز به در پوش اینمی یا پرده محافظ باشد.

۲۶- گزینه (د) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۷-۱-۷-۱۳ و شکل ۱-۷-۱-۱۳ (مبیث ۱۳- صفحات ۸۱ و ۸۲)، آرایش نصب کابل‌های تکرشته باستی بگونه‌ای باشد که تعادل بین بارهای هر کابل تک رشته برقرار شود. آرایش نصب کابل تک رشته باستی بصورت استاندارد زیر باشد، تا جریان عبوری از هر کابل بکسان شود. در این سؤال آرایش کابل‌ها استاندارد نبوده و بنابراین جریان عبوری از آنها نباید بکسان نمی‌باشد.



۲۷- گزینه (ب) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۲-۴-۳-۵-۱۳ (مبیث ۱۳- صفحه ۵۷- قسمت الف)، در اتاق تابلوهای برق فشار متوسط و فشار ضعیف یا اتاق مشترک برق فشار متوسط و فشار ضعیف، فاصله تابلوهای تمام بسته برق فشار متوسط و فشار ضعیف از هم نباید از $1/5$ متر کمتر باشد.

۲۸- گزینه (د) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۱-۱-۵-۲ (مبیث ۱۵- صفحه ۷)، کلید آتش‌نشان کلیدی است که در موقع ضروری از جمله تخلیه افراد مسن، معلول و غیره توسط آتش‌نشان فعال شده و کنترل آنسوئر فقط توسط آن (راهبر داخل کابین) صورت می‌گیرد.

۲۹- گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۱-۴-۵-۱۳ (مبیث ۱۳- قسمت ب- صفحه ۵۹)، برای مشترکان با کنتور برق از $۱/۵$ امپر سه فاز یا مجموعه‌های دارای چندین مشترک که کنترهای آن‌ها در یک نقطه متمرکز باشد و جمع جریان‌های نامی کنترورهای هر فاز با اعمال ضربی همزنمانی، از $۷/۵$ امپر تجاوز نکند. از یک الکترود زمین ساده به عمق ۴ متر یا دو الکترود زمین ساده به عمق ۲ متر و حداقل فاصله ۴ متر از یکدیگر در زمین بکر استفاده شود. در این سؤال ۹ کنتور تک فاز $۳/۳$ امپر در یک تابلو کنتور قرار دارد بنابراین حداکثر جریان هر فاز $= ۹ \times ۳ = ۲۷$ امپر خواهد بود ولی چون کلید اصلی $۶/۳$ امپر است (ضربی همزنمانی نباید لحاظ شده است) $D_r = \frac{6}{4} = 1.5$ حداکثر جریان عبوری $6/3$ امپر در نظر گرفته می‌شود و با توجه به مقررات یک اتصال زمین ساده به عمق 4 متر در نظر گرفته می‌شود.

۳۰- گزینه (د) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۴-۵-۹-۱۳ (مبیث ۱۳- صفحات ۱۰۶)، در صورت استفاده از لوله پلاستیکی کابل تغذیه مدار بلندگوها باید دارای نوعی پرده فلزی مانند شیلد با فواید باشد.

همچنین مطابق بند ۷-۵-۹-۷ (مبیث ۱۳- صفحات ۱۰۷)، کابل تغذیه مدار بلندگوها در سیستم صوتی و اعلام خطر از نوع متعارف و یا تحت IP باید از نوع مقاوم در مقابل حریق باشد.

سوالات (طراحی) مهرماه ۱۳۹۶

(۱) ساختمانی مسکونی با مشخصات طبقه همکف، ۸ طبقه مسکونی بالای همکف و دو طبقه زیر زمین مفروض است، کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص آسانسورهای این ساختمان مسکونی صحیح است؟ (ارتفاع کف به کف طبقات ۳/۵ متر می‌باشد).


(۱) ساختمان باید دارای یک دستگاه آسانسور با قابلیت حمل منتدی چرخ دار باشد.

(۲) ساختمان باید دارای یک دستگاه آسانسور برانکاردیر باشد.

(۳) ساختمان باید دارای دو دستگاه آسانسور که حداقل یک دستگاه آن برانکاردیر باشد.

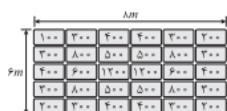(۴) ساختمان باید دارای حداقل دو دستگاه آسانسور که حداقل یک دستگاه آن قابلیت حمل مندلی چرخ دار باشد.

- کدامیک از گزینه‌های زیر مناسب ترین مدار تقذیب روشنایی سوتایی خشک می‌باشد؟



- مسئله: شدت روشنایی پیشنهادی یک کلاس درس (ردیف پ ۴-۵-۲، جدول پ ۵-۲) مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان ۵۰ لوکس می‌باشد. شدت روشنایی نظمیاب بر حسب لوکس این کلاس درس بر حسب لوکس به ابعاد 8×6 متر مربع مطابق جدول مقابل می‌باشد: به سوالات ۳ و ۴ پاسخ دهد.

۳- شدت روشنایی متوسط کلاس درس چند لوکس می‌باشد؟

۱۲۰ (۳)

۵۰ (۲)

۴۸ (۱)

- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص روشنایی این کلاس صحیح است؟

(۱) یکنواختی روشنایی کلاس درس مناسب نمی‌باشد.

(۲) یکنواختی روشنایی کلاس درس مناسب نمی‌باشد.

(۳) یکنواختی روشنایی کلاس درس با توجه به نوع چراغ استفاده شده تعیین و مشخص می‌گردد.

(۴) داده‌ها برای حل مسئله کافی نیست.

- کدامیک از کلیدهای زیر به عنوان حفاظت موتور در برابر اتصال کوتاه می‌باشد.


(۱) MCB - کلید حفاظت موتوری

(۲) TR₁ + kVA U< kV L< kV

(۳) MCCB - کلید خودکار (آتوماتیک)

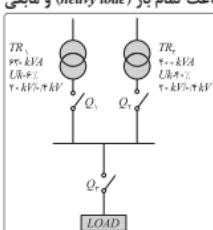(۴) سه گزینه صحیح است.

- مسئله: سیستم توزیعی همانند شکل زیر مفروض است. شرایط محیطی درجه سانتی گراد، بار ۸ ساعت تمام بار (heavy load) و مایقی



فریب کاهش فردرت ترانسفورماتور		
فریب	Heavy Load	Light Load
۴۰	۸۸	۵۷



به سوالات ۶ تا ۱۰ پاسخ دهد.

۶- حداکثر بار مصرفی که می توان نصب کرد جقدر می باشد؟

$$(1) ۵۷۷ \text{ کیلووات} \quad (2) ۶۷۰ \text{ کیلووات} \quad (3) ۶۵۶ \text{ کیلووات} \quad (4) ۶۵۶ \text{ کیلووات}$$

۷- حداقل آمپرایز کلیدهای ۰۷، ۰۸، ۰۹ تحت شرایط این مسئله برابر است با:

$$(1) Q_1 = Q_7 = ۶۳۰A \quad (2) Q_1 = Q_7 = ۱۰۰A \quad (3) Q_1 = Q_7 = ۶۳۰A \quad (4) Q_1 = Q_7 = ۱۰۰A$$

$$(1) Q_1 = Q_7 = ۶۳۰A \quad (2) Q_1 = Q_7 = ۱۰۰A \quad (3) Q_1 = Q_7 = ۶۳۰A \quad (4) Q_1 = Q_7 = ۱۰۰A$$

۸- حداقل قدرت قطع کلید ۰۴ برابر است با:

$$(1) ۱۶kA, ۲۰kA, ۲۶kA, ۳۶kA, ۵۰kA \quad (2) ۲۵kA \quad (3) ۳۶kA \quad (4) ۱۶kA$$

$$(1) ۱۶kA \quad (2) ۲۵kA \quad (3) ۳۶kA \quad (4) ۱۶kA$$

۹- چنانچه بار از طریق یک UPS با مشخصات زیر تغذیه گردد، ماکریم توان نصب شده چقدر می باشد؟

جریان مورد نیاز چهت شارژ باطری های UPS معادل ۱۲.۵ درصد جریان نامی UPS می باشد. مدت زمان شارژ کامل باطری های UPS به هنگام

شارژ کامل ۸ ساعت می باشد ضریب توان UPS را فرض کنید.

$$(1) ۴۶۷ \text{ کیلووات} \quad (2) ۵۰۵ \text{ کیلووات} \quad (3) ۵۲۷ \text{ کیلووات} \quad (4) ۵۴۷ \text{ کیلووات}$$

۱۰- چنانچه با محاسبه شده در مسئله (بدون استفاده از UPS) رایخواهیم فقط از طریق یک ترانسفورماتور تغذیه نمایم، ظرفیت ترانسفورماتور

برابر است با:

$$(1) ۸۰kVA \quad (2) ۸۴kVA \quad (3) ۸۳kVA \quad (4) ۸۰kVA$$

۱۱- حداکثر تعداد چراغ های مربوط به روشنایی اینمنی در یک مدار با مشخصات زیر چقدر می باشد؟

- حفاظت تغذیه مدار روشنایی اینمنی کلید مینیاتوری ۱۰A

- ضریب کاهش باردهی کلیدهای مینیاتوری تابلو ۰.۶

- آمپر مصرفی هر چراغ مربوط به روشنایی اینمنی ۲۱A

$$(1) ۲۰ \text{ عدد} \quad (2) ۱۷ \text{ عدد} \quad (3) ۱۲ \text{ عدد} \quad (4) ۱۵ \text{ عدد}$$

۱۲- در مسئله قبل چنانچه ضریب کاهش باردهی کلید مینیاتوری تابلو ۰.۸ باشد، حداکثر تعداد چراغ های مربوط به سیستم روشنایی اینمنی

در یک مدار چقدر می باشد؟

$$(1) ۱۲ \text{ عدد} \quad (2) ۱۷ \text{ عدد} \quad (3) ۲۰ \text{ عدد} \quad (4) ۲۲ \text{ عدد}$$

۱۳- در مشخصات کلیدهای خودکار (اتوماتیک) دو جریان I_{CU} و I_{CS} به شرح زیر تعریف می گردد:

I_{CU} = جریان اتصال کوتاهی که کلید تنها یک بار بدون آنکه آسیبی بینند قادر به قطع آن می باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر، سرویس یا تعویض دارد.

I_{CS} = جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قابل تغییر آن می باشد، بدون آنکه آسیبی بینند و یا تابلو به تعمیر، سرویس یا تعویض بیندازند.

با توجه به تعاریف ذکر شده مناسب ترین کلید خودکار (اتوماتیک) در ورودی یک تابلوی برق سه fasaz با جریان مصرفی ۱۳ آمپر و با سطح

اتصال کوتاه در خروجی تابلو به مقدار ۳۰kA چه می باشد؟

$$(1) کلید خودکار اتوماتیک (۱۶kA)$$

$$(2) کلید خودکار اتوماتیک (۱۶A)$$

$$(3) کلید خودکار اتوماتیک (۲۵A)$$

$$(4) کلید خودکار اتوماتیک (۲۵kA)$$

۱۴- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص اثاق های ترانسفورماتورهای فشار متوسط، تابلوهای فشار متوسط، مولد نیروی برق اضطراری، برق

بدون وقفه مزکی و تابلوهای برق فشار ضعیف اصلی ساختمان های ویژه حیاتی و سیار زیاد حساس براساس مبحث سیزدهم مقررات

ملی ساختمنان صحیح است؟

(۱) توصیه می شود این فضاهای مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته شوند.

(۲) باید این فضاهای مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته شوند.

(۳) باید برای ترانسفورماتورهای فشار متوسط و تابلوهای فشار متوسط یک اثاق، برای مولد نیروی اضطراری یک اثاق و برای برق بدون وقفه و

تابلوهای برق فشار ضعیف اصلی یک اثاق در نظر گرفته شود.

(۴) محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

۱۵- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص مکان استقرار مخزن سوخت ذخیره اصلی مولدات برق اضطراری صحیح است؟

- (۱) مکان مخزن سوخت ذخیره اصلی باید به اندازه کافی دور از دیزل ژنراتور و تا حد امکان به صورت مدفون نصب گردد.
- (۲) ذخیره‌سازی مخزن سوخت باید برای سه روز طراحی شده باشد.
- (۳) چنانچه مخزن سوخت در مجاورت دیزل ژنراتور باشد، باید در فضای محافظت شده و مقاوم در برابر انفجار قرار گیرد.
- (۴) هر سه گزینه صحیح است

۱۶- مقدار بار مصرفی یک ساختمان ویژه حیاتی و بسیار زیاد حساس ۲۰۰۰ کیلووات می‌باشد. در صورت امکان و تأمین شرایط، تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای این ساختمان چقدر می‌باشد؟

- ضریب توان $\times ۰.۸$

- شرایط محيطی $\times ۰.۴$ درجه سانتی گراد

- بار مصرفی در ۸ ساعت از شباهنروز تمام بار (heavy load) و مابقی ساعات شباهن روز $\times ۰.۵$ ظرفیت کل (Light Load) می‌باشد.

ضریب کاهش فرود ترانسفورماتور	دستگاه Heavy Load	دستگاه Light Load
۰.۴	۸۸	۵۷

۱۷- مناسب‌ترین نوع لامپ روشناهی یک سالن ورزشی والیبال با ۲۰۰۰ نفر تعامل‌گر چه می‌باشد؟

- (۱) پخار چیوه
- (۲) متال هالید
- (۳) متال هالید + هلیون مدادی
- (۴) پخار سدیم

۱۸- ماکریم ظرفیت یک UPS تقدیم شده از یک فیدر $\times ۰.۴$ آمپر سه فاز $\times ۰.۴$ ولتی با مشخصات زیر چه می‌باشد؟

جزیره مورد نیاز جهت شارژ باطری‌های UPS معادل ۱۵ درصد جریان نامی UPS و ضریب توان $\times ۰.۹$ می‌باشد.

نرم UPSها: $۱۶\text{-}kVA$ و $۱۲\text{-}kVA$ و $۱۰\text{-}kVA$ و $۸\text{-}kVA$ و $۶\text{-}kVA$

$\times ۰.۴\text{-}kVA$

۱۹- یک تابلوی برق با حفاظت ورودی $\times ۰.۲۵$ آمپر سه فاز شامل مدارهای خروجی برای سیستم‌های روشناهی، پریزهای برق و فن کویل‌ها مفروض است. کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص حداکثر مجاز زمان قطع در صورت بروز اتصال کوتاه بین یک هادی فاز و بدنه یا هادی حفاظتی برای مدارهای خروجی صحیح است؟

- (۱) برای تمام مدارهای خروجی $\times ۰.۰۲$ ثانیه
- (۲) برای تمامی پریزهای برق $\times ۰.۰۳$ ثانیه و برای مدارهای روشناهی و فن کویل‌ها ۰.۰۵ ثانیه
- (۳) برای تمامی مدارهای خروجی ۰.۰۵ ثانیه
- (۴) برای مدارهای روشناهی و پریزهای برق ۰.۰۴ ثانیه و برای مدار فن کویل‌ها ۰.۰۵ ثانیه

۲۰- یک ساختمان مسکونی با مترأ $\times ۰.۸۰$ متر مربع واقع در شهر تبریز از نظر میزان سرمه جویی در مصرف انرژی جز کدامیک از گروه‌بندی‌های ساختمان‌های همی باشد؟

- (۱) ساختمان‌های ملزم به صرف‌جویی کم در مصرف انرژی
- (۲) ساختمان‌های ملزم به صرف‌جویی زیاد در مصرف انرژی

۲۱- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص اجرای کابل‌های شبکه توزیع نیرو با کابل‌های شبکه کامپیوتی با حفاظ فلزی (شیلد) در طول مسیر مشترک بدون جداگانه فلزی صحیح است؟

- (۱) اجرای این دو کابل در طول مسیر مشترک بدون جداگانه فلزی بطور کلی منع است.

(۲) چنانچه طول مسیر مشترک حداکثر ۳۵ متر باشد، اجرای این دو کابل فقط در طول مسیر مشترک ۱۵ متر آخر بدون جداگانه فلزی بلامانع می‌باشد.

(۳) گزینه‌هایی که ب هر دو صحیح است.

(۴) محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

۲۲- قسمتی از مصارف اضطراری ساختمانی به شرح زیر است:

(۱) پمپ‌های آب آتش‌نشانی - آسانسور دسترسی آتش‌نشان - پمپ‌های آبرسانی - سیستم گرمایش) برای تقدیم کدامیک از مصارف اشاره شده می‌توان از ژنراتور گازی استفاده کرد؟


- (۱) پمپ‌های آتش‌نشانی - آسانسور دسترسی آتش‌نشان

(۲) پمپ‌های آبرسانی - سیستم گرمایش - آسانسور دسترسی آتش‌نشان

(۳) پمپ‌های آبرسانی - سیستم گرمایش

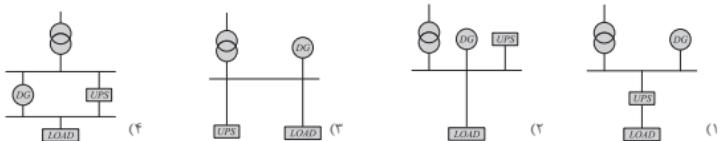(۴) پمپ‌های آتش‌نشانی - آسانسور دسترسی آتش‌نشان - پمپ‌های آبرسانی - سیستم گرمایش

-۲۳ ساختمانی از طریق یک دستگاه ترانسفورماتور تغذیه می‌گردد، در صورت قطع برق شهر، این ساختمان از طریق یک دستگاه دیزل زنترال تأمین می‌شود. ضمناً به خاطر حساسیت ساختمان علاوه بر برق اضطراری از برق بدون وقفه (UPS) استفاده شده است. کدامیک از گزینه‌های زیر مناسب ترین دیاگرام ارتقا طبیعی این ساختمان می‌باشد؟



(۲۴) کدامیک از هادی‌های زیر به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین متصل می‌شود؟


(۱) هادی‌های حفاظتی (PE)، هادی‌های حفاظتی - خنثی (FPEN)

(۲) هادی خنثی (N)

(۳) هادی‌های هم‌بندی اصلی، هادی‌های هم‌بندی سیستم اتصال زمین صاعقه‌گیر، هادی سیستم اتصال زمین عملیاتی

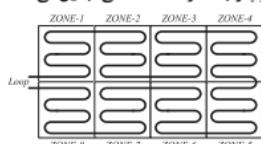(۴) هر سه گزینه صحیح است.

-۲۵ حداقل تعداد ایزوالتور باشد، چقدر است؟ (توضیح: اینکه در حالت وجود عیب در مدار، ایزوالتور لوب را به مدار حالت شعاعی تبدیل می‌کند).



۷	عدد
۹	عدد
۱۶	عدد
۱۵	عدد

-۲۶ ساختمانی دارای طبقات همکف، ده طبقه بالای همکف و چهار طبقه زیرزمین (زیر همکف) مفروض است. ارتفاع کف به کف طبقات به شرح زیر می‌باشد:

- چهار طبقه زیرزمین ۳ متر - همکف ۴.۵ متر - اول تا چهارم ۳/۵ متر - پنجم ۲/۲ متر - ششم تا دهم ۰/۵ متر.

حالکثر تعداد توقف آسانسور(ها) با فرض بازشو آسانسور(ها) در یک جهت باشند، در این ساختمان چه می‌باشد؟

(۱) ۱۵ توقف (۲) ۱۴ توقف (۳) ۱۶ توقف (۴) ۱۳ توقف

-۲۷ منابع تأمین کننده سیستم‌های ایمنی چه می‌باشد؟

(۱) فقط از طریق ترانسفورماتور

(۲) فقط منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود شامل باتری و شارژ آن و یا برق بدون وقفه

(۳) فقط نیروی برق اضطراری (دیزل ژنراتور)

(۴) منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود شامل باتری و شارژ آن و یا برق بدون وقفه و نیروی برق اضطراری (دیزل ژنراتور)

-۲۸ چگونه می‌توان از اضافه و لذت در شبکه برق فشار ضعیف به دلیل بروز اتصال زمین در تجهیزات شبکه برق فشار متوسط در پست برق و اثر آن در شبکه برق فشار ضعیف جلوگیری کرد؟

(۱) استفاده از سیستم نیروی برق TN-S در شبکه توزیع برق فشار ضعیف

(۲) استفاده از یک الکترود اتصال زمین م مشترک ایمنی و حفاظتی با شرط اینکه مقدار مقاومت از دو اهم تجاوز نکند.

(۳) استفاده از کلیدهای جریان باقیمانده (RCD) در مدارهای برق فشار ضعیف

(۴) الکترود اتصال زمین قسمت برق فشار متوسط از الکترود اتصال زمین قسمت برق فشار ضعیف جدا و مستقل از هم اجرا گردد.

-۲۹ دو ساختمان A و B با مشخصات زیر مفروض است:

ساختمان A شامل ۶ طبقه مسکونی و ھر طبقه شامل یک واحد

ساختمان B شامل ۴ طبقه مسکونی و ھر طبقه شامل دو واحد

و پیعتبر طراحی سیستم اعلام حريق ساختمان‌های A و B به چه صورت می‌باشد؟

(۱) ساختمان A، الزامی - ساختمان B، الزامی

(۲) ساختمان A، الزامی - ساختمان B، طبق ضوابط سازمان آتش نشانی

(۳) ساختمان A، الزامی - ساختمان B، اختیاری

(۴) ساختمان A، طبق ضوابط آتش نشانی - ساختمان B، طبق ضوابط سازمان آتش نشانی

۳۰- حداقل درجه حفاظت (IP) برای دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی نصب شده در منطقه زون صفر استخراج از آب تحت فشار برای تبیز کردن آن استفاده شود. چه می‌باشد؟

IP_{x7} (۴)IP_{x5} / IP_{x8} (۳)IP_{x8} (۳)IP_{x6} (۱)

۳۱- کدامیک از گزینه‌های زیر در مداربندی یک سیستم روشنایی هوشمند با استفاده از سوییج و کلید هوشمند صحیح می‌باشد؟




(۴) هر سه گزینه صحیح است.

۳۲- سیستم تأمین هوای فشار مثبت برای کدامیک از فضاهای زیر الزامی است؟

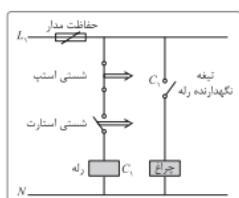- (۱) پلاکان‌های خروج بسته، راه‌های خروج الزامی و چاه آسانسورها
- (۲) پلاکان‌های خروج بسته، راه‌های خروج الزامی و چاه آسانسور دسترسی آتش‌نشان
- (۳) فقط پلاکان‌های خروج بسته و راه‌های خروج الزامی
- (۴) فقط پلاکان‌های خروج بسته

۳۳- در مدار شکل زیر چنانچه شستی استارت زده شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟



(۱) اتفاقی نمی‌افتد.

(۲) چراغ روشن می‌شود.

(۳) چراغ لحظه‌ای روشن و سپس خاموش می‌گردد.

(۴) چراغ لحظه‌ای بعد روشن و سپس روشن باقی می‌ماند.

۳۴- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص تخلیه هوای چاه آسانسور صحیح است؟

- (۱) تخلیه هوای چاه آسانسور باید مستقیماً از طریق موتورانه به فضای آزاد تخلیه شود.
- (۲) تخلیه هوای چاه آسانسور باید فقط مستقیماً به فضای آزاد تخلیه شود.
- (۳) تخلیه هوای چاه آسانسور باید فقط از طریق موتورانه به فضای آزاد تخلیه شود.
- (۴) نیازی به تخلیه هوای چاه آسانسور نمی‌باشد.

۳۵- روشنایی یک سالن شامل ۱۴ عدد چراغ که جرایان هر چراغ ۵ آمپر می‌باشد، توسط یک کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر و یک کلید یک پل

یک راه دو خانه ۱۰ آمپر با سیم به مقطع ۱/۵ میلی‌متر مربع تأمین می‌گردد، اشکال این سیستم عبارت است از:

(از ضرایب کاوش باردهی کلیدهای مینیاتوری صرف‌نظر می‌باشد)

- (۱) ناکافی بودن سطح مقطع سیم
- (۲) اضافه بودن تعداد چراغ‌ها از ۱۲ عدد
- (۳) کلید یک پل یک راه دو خانه ۱۰ آمپر

۳۶- هارمونیک‌ها در محاسبات سطح مقطع کدام هادی‌ها تأثیر دارند؟

(۱) هادی نول
(۲) هادی فازها + هادی نول

(۳) هادی فازها + هادی نول + هادی اتصال زمین
(۴) هادی فاز + هادی نول + هادی اتصال زمین

۳۷- یک دستگاه برق بدون وقفه (UPS) به ظرفیت ۱۲۰kVA سه فاز ۴۰۰V شامل ۶ عدد باتری ۲۲۷ آمپر ساعت می‌باشد. در

صورت قطع برق شهر، تقدیم یک بار مصرف به مقدار ۶۰kVA حداقل‌تر جه مدت زمان می‌تواند برق دار باشد؟ (از راندمان دستگاه و سایر

پارامترهای دیگر صرف‌نظر شود. ضربیت توان برابر یک فرض شود).

(۱) ۱۲۰ دقیقه
(۲) ۷۲ دقیقه
(۳) ۶۰ دقیقه
(۴) ۴ دقیقه

۳۸- حفاظت از تجهیزات و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی در برابر اضطراب و لذت‌ناشی از صاعقه توسط چه وسیله‌ای حفاظت می‌شود؟

(۱) کلید خودکار اتوماتیک

(۲) رله کنترل ولتاژ

(۳) کلید جریان باقیمانده (RCD) با جریان عامل ۳۰ میلی آمپر

(۴) برق‌گیر حفاظتی

پاسخنامه (طراحی) مهرماه ۱۳۹۶

۱- گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۳-۱-۲-۱۵ (صیحت ۱۵-۱۰-۶-۱۳) در ساختمان‌های ۸ طبقه با ساختمان‌های با طول مسیر حرکت ۲۸ متر و بیشتر از کف ورودی اصلی باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش‌بینی گرد. در این سوال ساختمان دارای ۸ طبقه روی همک است و همچنین طول مسیر حرکت نیز $8 \times 3 = 24$ متر می‌باشد. بنابراین تعبیه حداقل دو دستگاه آسانسور الزامی است. همچنین مطابق بند ۴-۱-۲-۱۵ (صیحت ۱۵-۱۰-۶-۱۳) در کلیه ساختمان‌های با طول مسیر حرکت بیش از ۲۱ متر از کف ورودی اصلی لازم است حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار (برانکارد بر) تعبیه شود.

۲- گزینه (الف) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۱-۱۰-۶-۱۳ (صیحت ۱۳-۱۰-۶-۱۳) بخش‌های الف و ب - صفحات ۱۳۳ و ۱۳۴ استفاده از منابع تغذیه SELV و PELV (به غیر از گرمکن برقی) برای کلیه تأسیسات برق سوئی خشک و مدارهای کنترل و فرمان آن الزامی است. همچنین مطابق بخش (ب - صفحه ۱۳۴) به عنوان حفاظت اضافی علاوه بر سایر حفاظت‌ها، کلیه تأسیسات برق (۲۳۰ ولت AC) سوئی به غیر از مدار تغذیه گرم کن برقی باید از کلید حفاظتی جریان باقیمانده (RCD) با جریان عامل ۳۰ میلی آمپر استفاده شود.

۳- گزینه (الف) پاسخ صحیح است.

برای محاسبه شدت روشابی متوسط باستی جمع جبری شدت‌های روشابی نقطه‌ای را بر تعداد نقاط روشابی تقسیم کنیم:

$$E_{av} = \frac{\sum E}{n} \Rightarrow E_{av} = \frac{20 \times 4 + 30 \times 6 + 40 \times 6 + 60 \times 2 + 80 \times 4 + 50 \times 4 + 120 \times 2}{30} \Rightarrow E_{av} = \frac{1440}{30} = 48 \text{ لیکوارث}$$

۴- گزینه (ب) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۲-۲-۲ (صیحت ۱۳-۱۰-۶-۱۳) ضریب پکتواختی در جداول شدت روشابی استاندارد نسبت مقدار شدت روشابی به پیشنهادی می‌باشد. مطابق جدول ب ۵-۲ (صیحت ۱۳-۱۰-۶-۱۳) حداقل شدت روشابی کلاس درس ۲۰۰ و پیشنهادی ۵۰۰ لوکس می‌باشد. بنابراین:

$$\text{ضریب پکتواختی} = \frac{E_{min}}{E_{av}} = \frac{20}{50} = 0.4$$

$$\text{ضریب پکتواختی سوال} = \frac{E_{min}}{E_{av}} = \frac{20}{48} = 0.416$$

در این سوال ضریب پکتواختی برابر است با:

با توجه به اینکه ضریب پکتواختی سوال (۰۴۱۶) بیش از حداقل ضریب پکتواختی (۰۴) است.

بنابراین پکتواختی روشابی کلاس درس مناسب می‌باشد.

۵- گزینه (د) پاسخ صحیح است.

مطابق بند ۳-۲-۶-۱۳ و ۳-۲-۶-۱۳ (صیحت ۱۳-۱۰-۶-۱۳) از کلیدهای خودکار مینیاتوری (MCB) و کلیدهای اتوماتیک (MCCB) می‌توان برای حفاظت دستگاهها (مثل الکتروموتور) در مقابل جریان‌های اتصال کوتاه استفاده کرد. همچنین از کلید حرارتی مغناطیسی (MPCB) - کلید حفاظت موتوری نیز می‌توان یعنوان حفاظت اتصال کوتاه استفاده کرد.

MCB ⇒ Miniature Circuit Breaker

MCCB ⇒ Molded Case Circuit Breaker

MPCB ⇒ Motor Protection Circuit Breaker

اینگونه تجهیزات مجهز به رله مغناطیسی می‌باشند که در مقایل وقوع اتصال کوتاه عمل کرده و دستگاه را محافظت می‌کنند.

۶- گزینه (ه) پاسخ صحیح است.

برای تعیین حداکثر بار متصله به دو دستگاه ترانسفورماتور موژی ابتدا بار مترک با فرض استفاده از حداکثر ظرفیت هر ترانسفورماتور را محاسبه می‌کنیم:

$$Z_{T1} = \frac{jU_K U_T}{S_{T1}} = \frac{6\pi \times 10^3}{630} = 10\pi \Omega$$

$$Z_{T2} = \frac{jU_K U_T}{S_{T2}} = \frac{4\pi \times 10^3}{400} = 10\pi \Omega$$

$$\text{سهم ترانس ۱ از بار مشترک (بار سینگن)} \Rightarrow S \times \frac{Z_{T1}}{Z_{T1} + Z_{T2}} = 630 \times 10^3, \text{ آنکه} \Rightarrow S = 10\pi KV A \Rightarrow P = S \times \cos \phi = 10\pi \times 10^3, \text{ آنکه} = 10\pi KW$$

$$\text{سهم ترانس ۲ از بار مشترک (بار سینگن)} \Rightarrow S \times \frac{Z_{T2}}{Z_{T1} + Z_{T2}} = 400 \times 10^3, \text{ آنکه} \Rightarrow S = 10\pi \times 10^3, \text{ آنکه} = 10\pi KW$$

$$\text{سهم ترانس ۱ از بار مشترک (بار سبک)} \Rightarrow S \times \frac{Z_{T1}}{Z_{T1} + Z_{T2}} = 630 \times 10^3, \text{ آنکه} \Rightarrow S = 10\pi \times 10^3, \text{ آنکه} = 10\pi KW$$

$$\text{سهم ترانس ۲ از بار مشترک (بار سبک)} \Rightarrow S \times \frac{Z_{T2}}{Z_{T1} + Z_{T2}} = 400 \times 10^3, \text{ آنکه} \Rightarrow S = 10\pi \times 10^3, \text{ آنکه} = 10\pi KW$$


از اعداد بدست آمده کمترین مقدار $534KW$ انتخاب می گردد.

با توجه به اینکه بار مشترک باید بگونه ای باشد که روی هر ترانس بیش از ظرفیت نامی آن باری تحمل نشود بنابراین حداکثر بار $534KW$ خواهد بود

-۷- گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

با توجه به حل سوال ۶ جریان عبوری از هر قسمت سیستم توزیع برابر است بد.
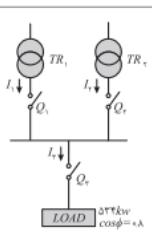
$$\text{سهم ترانس ۱ از بار مشترک} = 534 \times \frac{Z_{T1}}{Z_{T1} + Z_{T2}} = 274kw$$



$$I_1 = \frac{P_{T1}}{\sqrt{3} \times U \times \cos \phi} = \frac{274 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400 \times 10^3, \text{ آنکه}} = 49.4A \Rightarrow Q_1 = 630A$$


$$\text{سهم ترانس ۲ از بار مشترک} = 534 - 274 = 260kw$$

$$I_2 = \frac{P_{T2}}{\sqrt{3} \times U \times \cos \phi} = \frac{260 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400 \times 10^3, \text{ آنکه}} = 46.9A \Rightarrow Q_2 = 630VA$$

$$I_r = \frac{P}{\sqrt{3} \times U \times \cos \phi} = \frac{534 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400 \times 10^3, \text{ آنکه}} = 96.3A \Rightarrow Q_r = 1000A$$

-۸- گزینه (ج) پاسخ صحیح است.

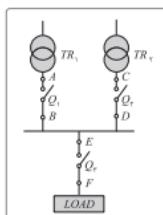حداقل جریان اتصال کوتاه عبوری از هر کلید به محل وقوع اتصال کوتاه بستگی دارد.



$$A \rightarrow I_{sc} = \frac{I_{nTR_1}}{\sqrt{3} UKTR_1} = \frac{400 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400, \text{ آنکه}} = 14,44KA$$

$$B \rightarrow I_{sc} = \frac{I_{nTR_1}}{\sqrt{3} UKTR_1} = \frac{630 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400, \text{ آنکه}} = 15,15KA$$

$$C \rightarrow I_{sc} = \frac{I_{nTR_1}}{\sqrt{3} UKTR_1} = \frac{630 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400, \text{ آنکه}} = 15,15KA$$

$$D \rightarrow I_{sc} = \frac{I_{nTR_1}}{\sqrt{3} UKTR_1} = \frac{400 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400, \text{ آنکه}} = 14,44KA$$

$$E = F \rightarrow I_{sc} = I_{scTR_1} + I_{scTR_2} \Rightarrow 15,15 + 14,44 = 29,58KA$$

بنابراین جریان اتصال کوتاه عبوری از کلید Q_2 برابر 29.58 کیلوآمپر بوده و نزدیکترین قدرت استاندارد کلید ($36KA$) انتخاب می شود.

